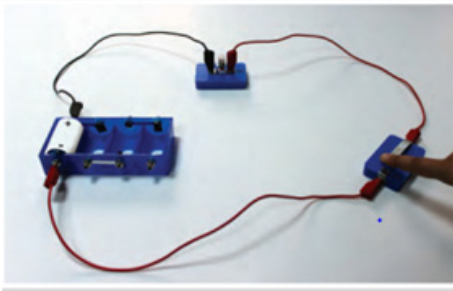
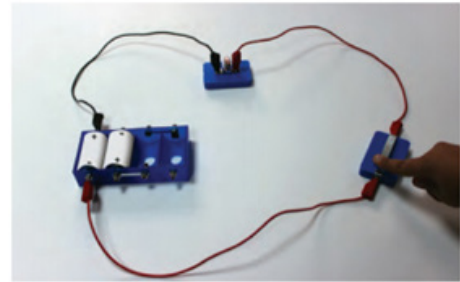


Aşağıda iki tane elektrik devresi verilmiştir,



I. Devre



II.Devre

Bu devrelere göre bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkeni bulunuz.

Bağımlı değişken:

Bağımsız değişken:

Kontrol edilen değişken:

Aşağıda isimleri verilen basit devre elemanlarının tanımlarını altlarındaki boş kısımlarına yazınız.

[illegible]